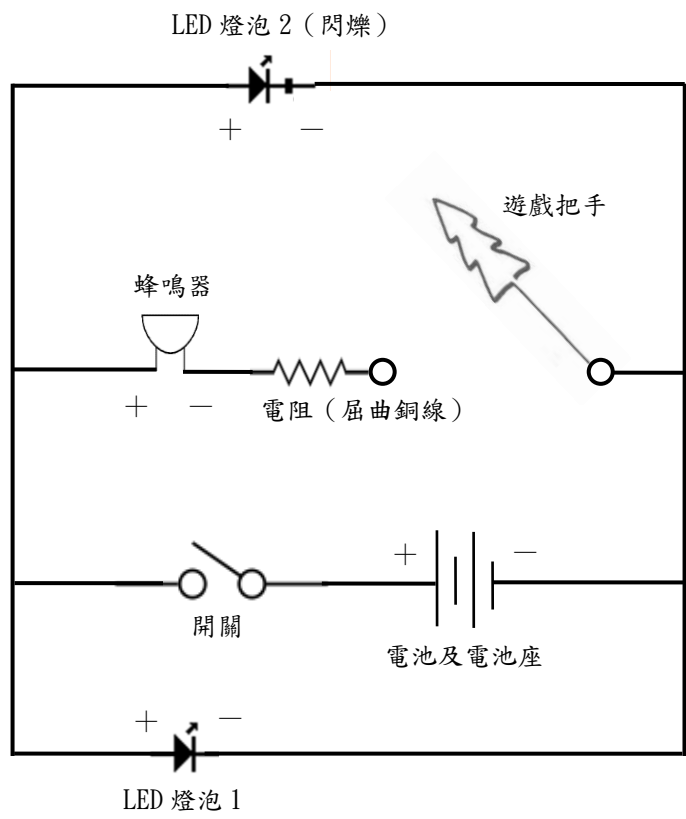


Sample 樣本



- 線路解說：
1. 把「開關」推到「閉合 Closed」位置：
「LED 燈泡 1」會「亮著」，表示線路正常，遊戲可以開始。
 2. 遊戲開始：「遊戲把手」沿著「屈曲銅線（電阻）」形狀，從左/右方開始「前進」，保持「距離」：
 - a. 直至到達另一方向完成，「遊戲把手」與「屈曲銅線」沒有接觸。此種情況稱為「斷路 Open Circuit」。
 - b. 若在途中「遊戲把手」「觸碰」「屈曲銅線（電阻）」，「蜂鳴器」會發出聲響，「LED 燈泡 2（閃爍）」亦會同時閃動，表示遊戲已經「輸」了。此種情況稱為「閉合電路 Closed Circuit」。

注意：
部分電子元件在接駁時候，需按照「正、負極（+、-）」區分，進行接駁。一般「長」腳為正、「短」腳為負；電線則以「紅」色為正、「黑」色為負區分。

比例：	1 : 1
單位：	mm

通電遊戲*線路圖

設計與科技
日期： 1-11-2018

姓名： 陳大文
班別： _____ ()